

อินฟราเรดคอนโทรล 4 ช่อง

วงจรอินฟราเรดคอนโทรลแบบ 4 ช่องซึ่งนี้ออกแบบให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เองก ประสงค์ โดยที่วงจรรีวิร์คเมื่อในการใช้งานได้ไกลถึง 15 เมตร หรือ 50 ฟุตที่เดียว

และเพื่อความหลากหลาย ในกระบวนการนำไปใช้งาน เอ้าพุทที่ได้แต่ละช่อง จึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันดังนี้

1. เอ้าพุทแบบ กดเปิด กดซ้ำกดปิด 2ช่อง
2. เอ้าพุทแบบกดไว้ไม่ว่าจะนานเท่าใดก็จะมี เอ้าพุทพัลซ์ออกช่วงสั้นๆ
3. เอ้าพุทแบบกดค้างไว้ก็จะมีเอ้าพุทดودเวลา

ทั้งนี้ดังวงจรชุดสอง ดังแสดงในรูปที่ 1 และวงจรชุดรับดังแสดงในรูปที่ 2

การทำงานของวงจร


หัวใจในการทำงาน ของวงจรรีโมทคอนโทรลชุดนี้ คือ IC ส่งสัญญาณอินฟราเรดแบบรหัส TC9148 และ IC รีดอร์รหัสในชุดรับ คือ TC9150

อันที่จริงไอซีชุดรับส่งชุดนี้ สามารถต่อไปรับส่ง สัญญาณได้มากซึ่งกว่าหนึ่ง โดยท่านอาจศึกษาได้จากรายละเอียดข้อมูลของไอซีแต่ละตัว

ในรูปที่ 1 วงจรชุดส่ง สวิตช์ S1 จะเป็นตัวกดเพื่อ ให้สัญญาณเอ้าพุทออกที่ขา 15 ของไอซีเป็นแบบพัลซ์ เดียว


สวิตช์ S2 เป็นตัวกดเพื่อให้ได้สัญญาณเอ้าพุท ออก ตลอดเวลาที่กดสวิตช์ค้าง

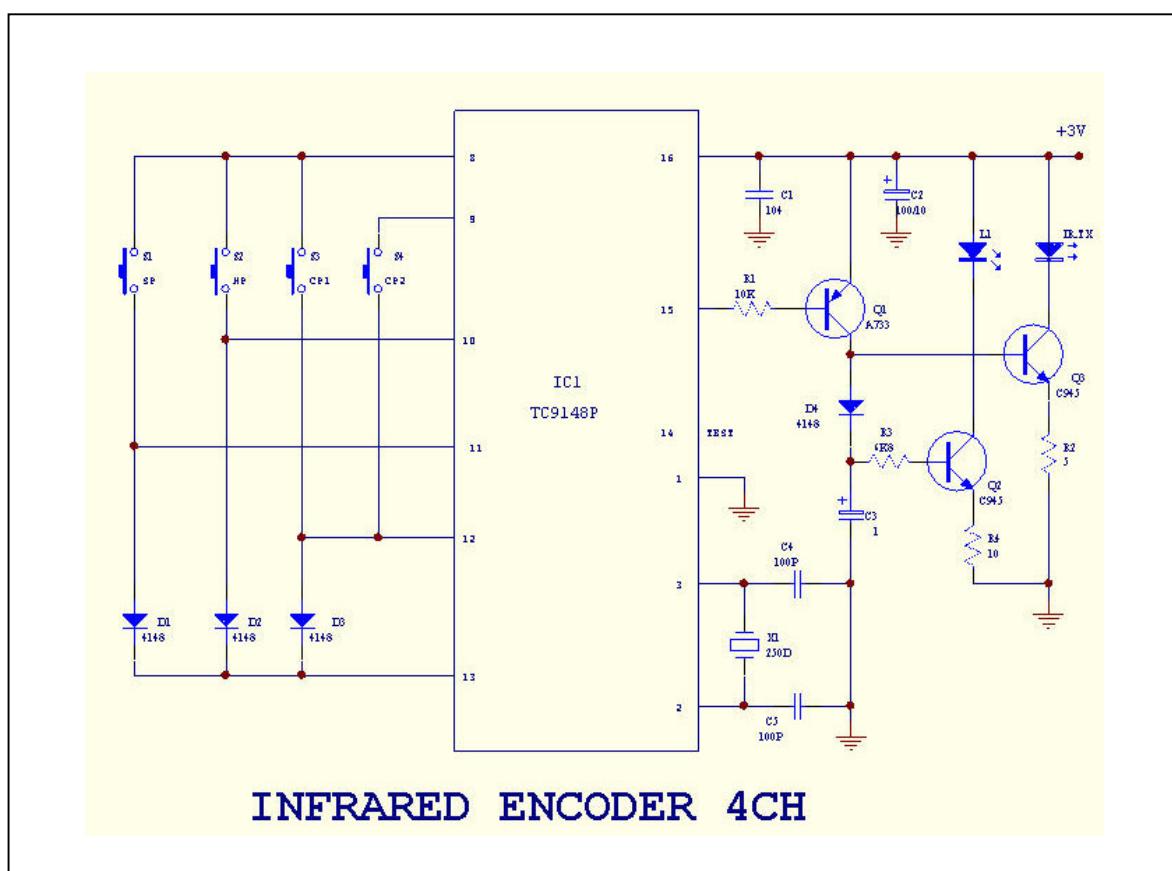ไสสวิตช์ S3 เป็นตัวกดเพื่อให้ได้สัญญาณเอ้าพุทที่



รูปที่ 1 วงจรชุดส่งอินฟราเรด 4 ช่อง

ประกิต แอนด์ เชอคิท

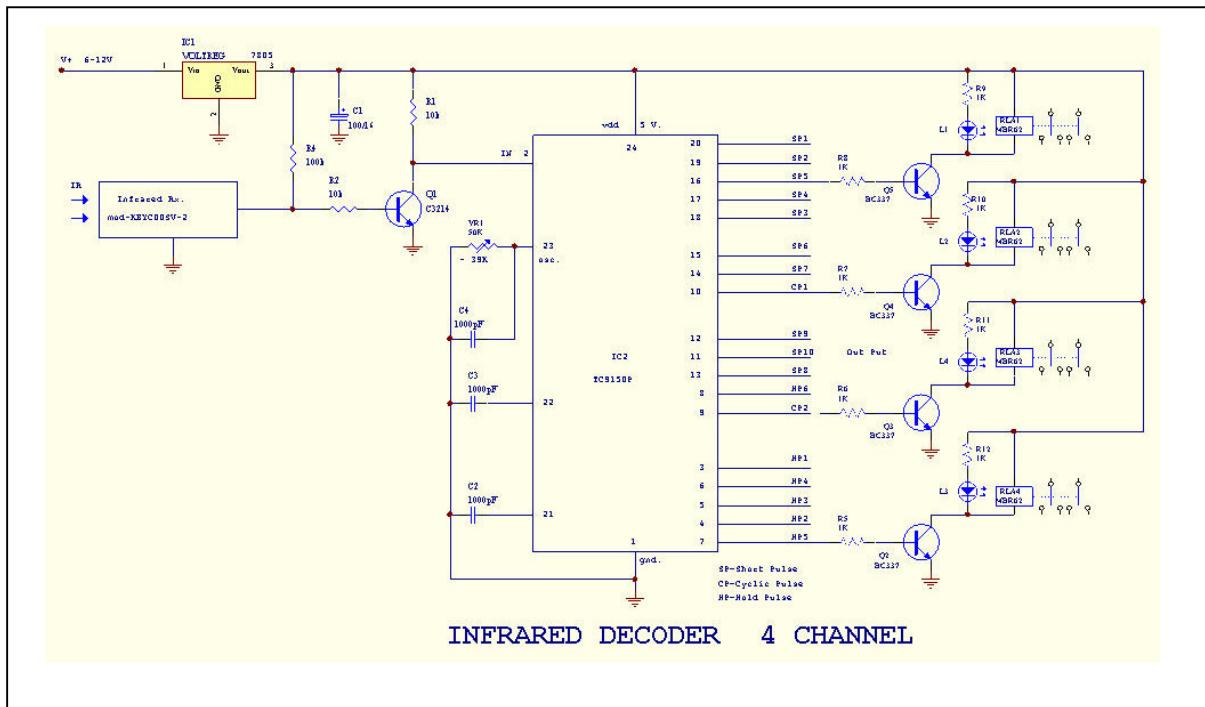

รูปที่ 2 วงจรชุดรับรหัสแบบ 4 ช่อง

ไปคอนโทรลชุดรับให้ทำงานแบบเปลี่ยนสถานะทุกรังสีที่มีการกดสวิทช์ เช่นจากปิดเป็นเปิด หรือจากเปิดเป็นปิดเป็นต้น

สวิทช์ S4 ทำงานเช่นเดียวกับ S3 เว้นแต่จะให้อ่านเพื่อสั่งงาน

เอ้าพุทธ์ที่ได้ออกมาที่ขา 15 จะป้อนผ่าน R1 ไปยังเบสของ Q1 ทำให้ Q1 ทำงาน เอ้าพุทธ์ที่คอลเลกเตอร์ของ Q1 จะป้อนไปยังเบสของ Q3 ซึ่งทำงานที่เป็นตัวขับหลอดอินฟราเรดส่ง

ในขณะเดียวกันสัญญาณเอ้าพุทธ์จาก Q1 จะป้อนผ่านวงจรแปลงสัญญาณพัลซ์ ให้เป็นแรงไฟตรง อันประกอบด้วย D4,C3 และไฟตรงที่ได้จะป้อนผ่าน R3 ไปทำให้ Q2 ทำงาน LED L1 จะติดเพื่อเป็นตัวบอกให้รู้ว่ามีการส่งสัญญาณ

ครีสทัล x1 เป็นตัวกำหนดค่าฐานความถี่ของคลื่นพาห์ (carrier frequency)

วงจรชุดส่งทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟตรง 3 โวลท์ หรือ แบตเตอรี่ 2 ก้อน ทำให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับวงจรชุดรับดังแสดงในรูปที่ 2 สัญญาณอินฟราเรดจะถูกรับเข้ามาและทำการขยายด้วย โมดูลรับสัญญาณ เอ้าพุทธจากชุดโมดูลรับจะป้อนให้กับทรานซิสเตอร์ Q1 เพื่อกลับข้าวสัญญาณที่ป้อนให้กับอินพุทขา 2 ของไอซี 2

ไอซี 2 หน่วยที่เป็นตัวถอดดิจิตาร์สัญญาณ โดยสามารถให้สัญญาณเอ้าพุทธออกได้ถึง 16 ขา แต่ในที่นี้สัญญาณเอ้าพุทธเราจะได้จาก ขา 16 , ขา 10, ขา 9 และ ขา 7 ขึ้นอยู่กับการกดดีซีที่ชุดส่ง

เช่นหากเรากดสวิทช์ S1 ก็จะได้อี้าพุทธออกที่ขา 16 ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q5 ทำงาน รีเลย์ก็จะทำงานเพียงช่วงสั้นๆ เปรียบเสมือนการกดสวิทช์แล้วปล่อย ไม่ว่าคุณจะกดสวิทช์ S1 ค้างไว้หรือไม่ก็ตาม

เมื่อเรากดสวิทช์ S2 ที่ชุดส่ง ก็จะได้สัญญาณเอ้าพุทธออกที่ ขา 7 ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q2 ทำงาน รีเลย์ก็จะทำงานค้างอยู่นานเท่ากับที่เรากดสวิทช์ค้างไว้ เมื่อเราปล่อยสวิทช์ รีเลย์ก็จะหยุดทำงาน


เมื่อเรากดสวิทช์ S3 จะได้อี้าพุทธออกที่ ขา 10 ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q4 ทำงาน รีเลย์ RLA2 ก็จะทำงานไป จนกว่าเราจะกดสวิทช์ S3 อีกครั้งหนึ่ง รีเลย์จะหยุดทำงาน

ประกิต แอนด์ เชอคิท

เมื่อเรากดสวิตช์ S4 จะได้อีเมลท์ออกที่ขา 9 ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q3 ทำงาน รีเลย์ RLA3 ก็จะทำงานไป จนกว่าเราจะกดสวิตช์ S4 อีกครั้งหนึ่ง รีเลย์จะหยุดทำงาน

สัญญาณที่ได้จากรีเลย์ RLA 2, RLA3 จึงเหมาะสำหรับควบคุมการปิดเปิดวงจรในระยะไกล

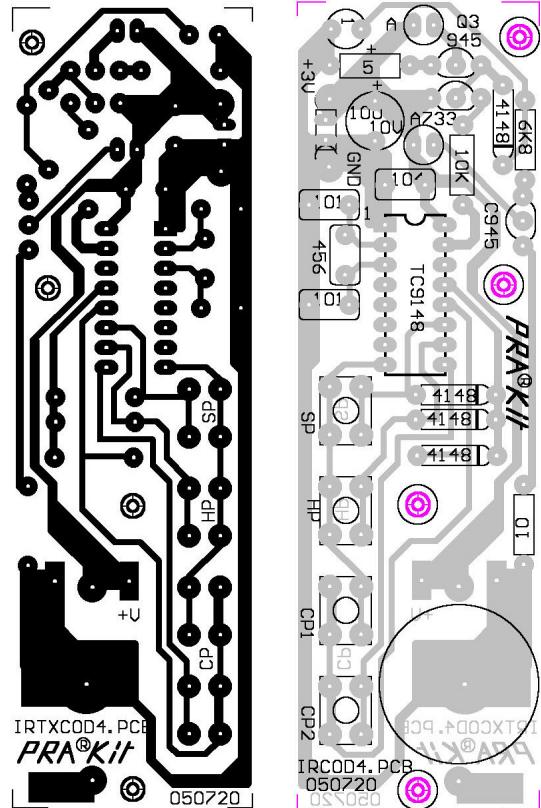VR1 ทำหน้าที่ เป็นตัวปรับความไวในการรับสัญญาณ โดยจุนความถี่ให้ตรงกับชุดส่งให้มากที่สุด



รูปที่ 3 ลายบรินท์และตำแหน่งอุปกรณ์ชุดส่ง การสร้าง

ให้ประกอบอุปกรณ์ตามวงจรทั้งหมด ลงบนแผ่นบรินท์ที่ได้ดังแสดงในรูปที่ 3 เป็นลายบรินท์และตำแหน่งอุปกรณ์ของชุดส่ง และในรูปที่ 4 เป็นลายบรินท์และตำแหน่งอุปกรณ์ของชุดรับ

ประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้ถูกต้อง บัดกรีให้เรียบร้อย จุดบัดกรีทุกจุดติดสนิทแน่นและไม่มีการซอร์ทข้ามลายทองแดงเป็นต้น


จากนั้นให้จ่ายไฟให้กับวงจร ทดลองกดปุ่มสวิตช์ เพื่อใช้งานทดสอบดู จะได้ดังกล่าวแล้วข้างต้น เป็นเช่นได้ให้ทดลองปรับ VR1 เพื่อให้ได้ระยะการรับส่งไกลที่สุด

รายละเอียดอุปกรณ์ชุดส่ง


IC1	TC9148P
Q1	A733
Q2,Q3	C945
D1,D2,D3,D4	1N4148
X1	250KHZ RESONATOR
R1	10K
R2	5
R3	6K8
R4	10
C1	0.1MF 50V
C2	100MF 10V
C3	1MF 16V
C4,C5	100PF
S1,S2,S3,S4	TACTILE SW.

รายละเอียดอุปกรณ์ชุดรับ

IC1	7805
IC2	TC9150P
IR.RX	MOD-KEYC00SV-2
Q1	C3214
Q2,Q3,Q4,Q5	BC337
L1,L2,L3,L4	LED 5MM
VR1	50K
R1,R2	10K
R4	100K
R5,R6,R7,R8,R9	1K
R10,R11,R12	1K
C1	100MF 16V
C2,C3,C4	0.001MF 50V
RLA1,-RLA4	TYPE ME 12V

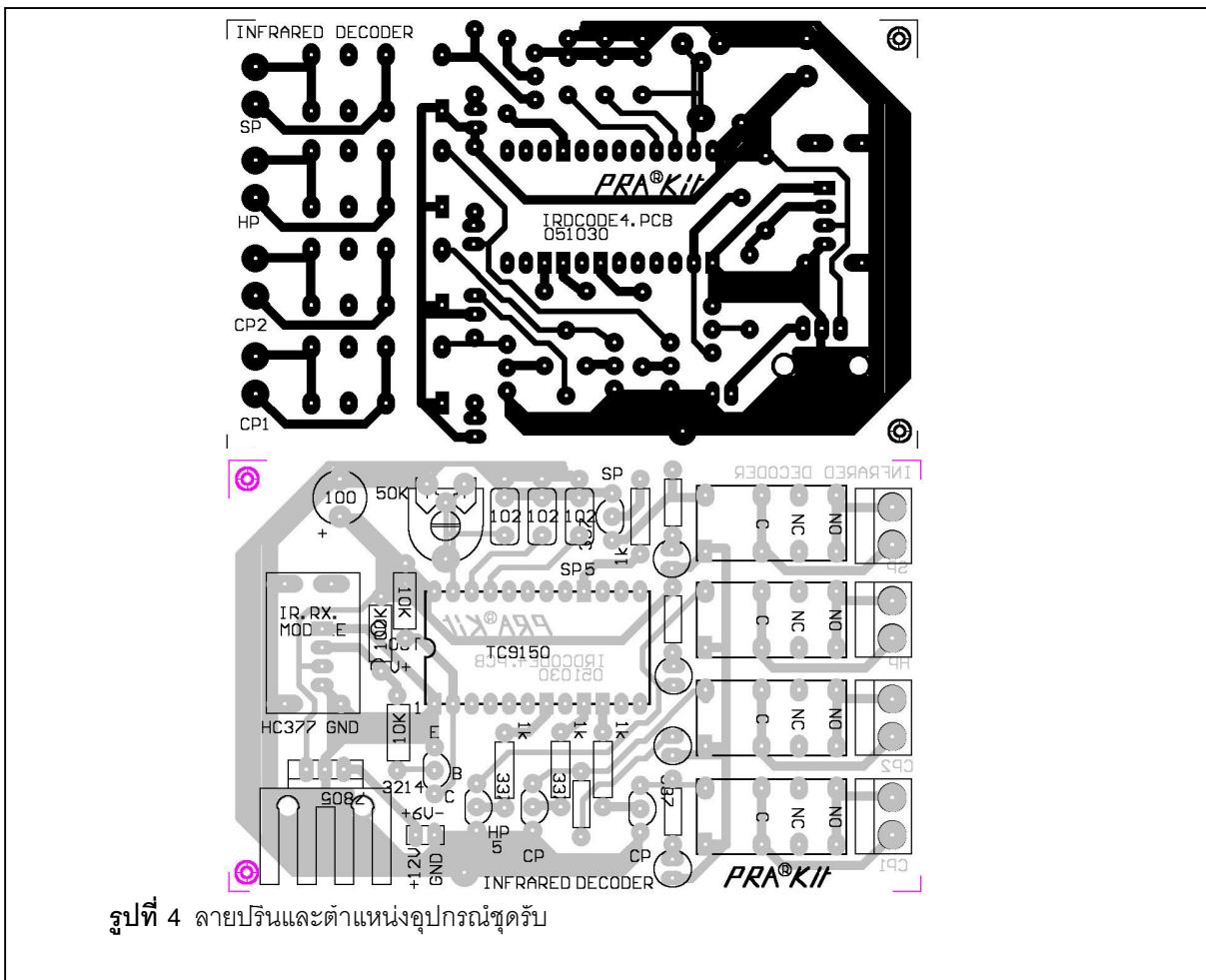

รูปที่ 4 ลายบินและตัวแหน่งอุปกรณ์ชุดรับ

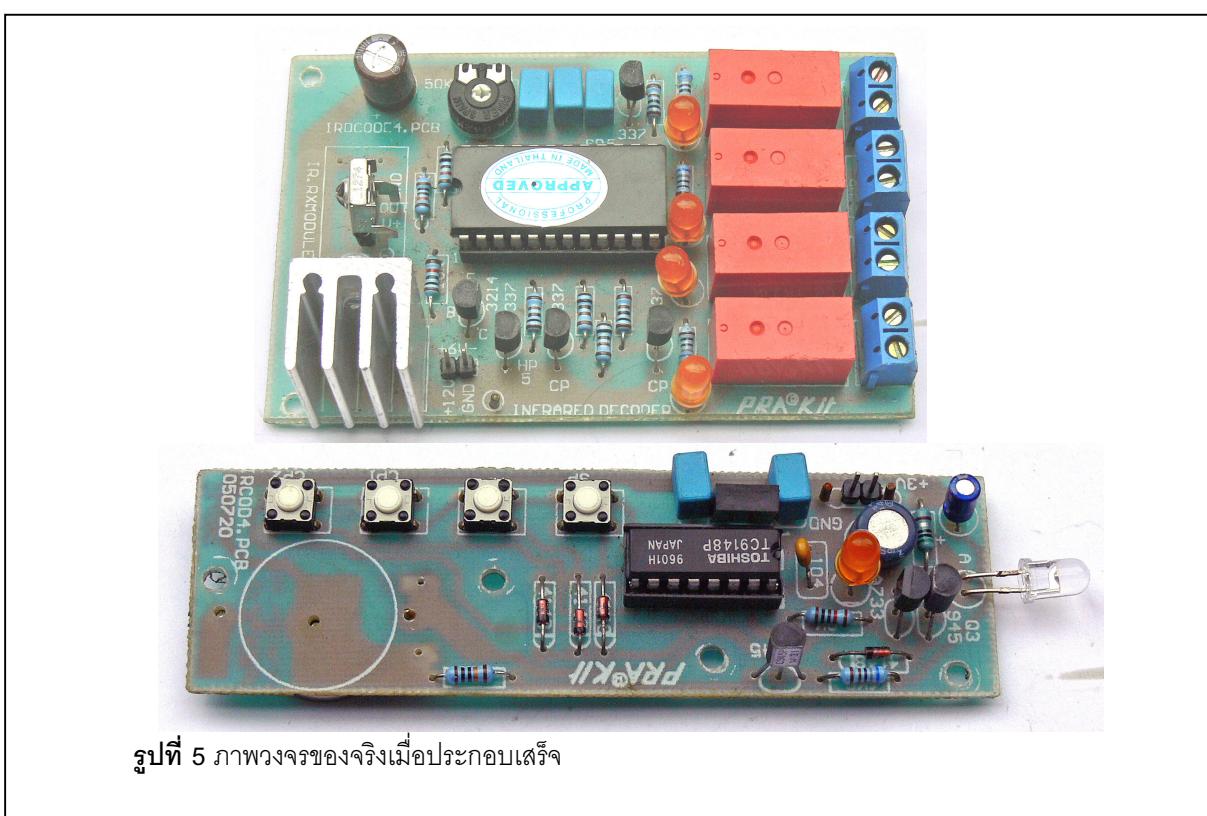

รูปที่ 5 ภาพวงจรของจริงเมื่อประกอบเสร็จ

ประกิต แอนด์ เชคคิท

119 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาฯ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10200 TEL.02-22159995, 02-2253282 Fax:02-2257682