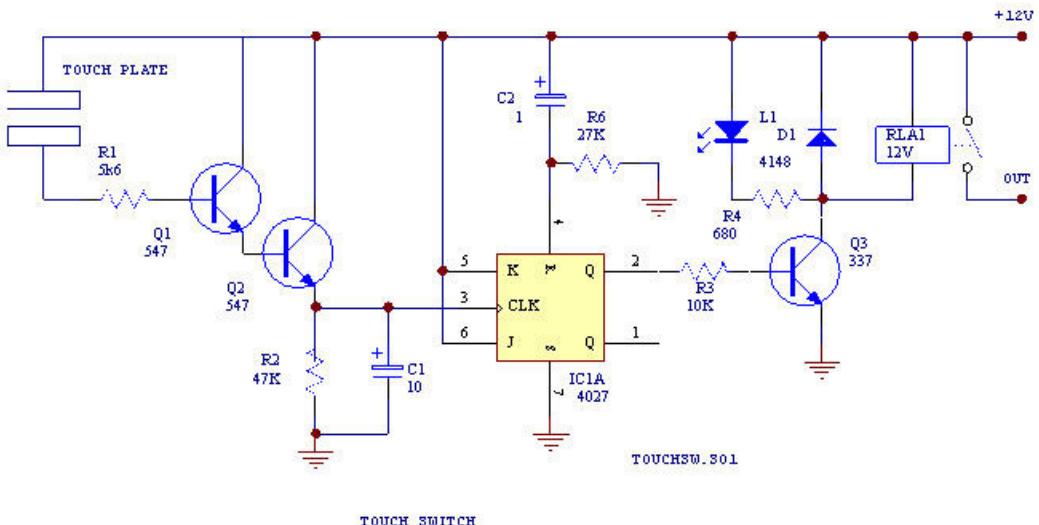


สวิทช์สัมผัส

วงจรแบบง่าย ๆ แต่ใช้งานได้ดี



รูปที่ 1 วงจรสวิทช์สัมผัส



วงจรสวิทช์สัมผัสของเรามีวงจรแบบง่ายๆ ที่อาศัยการทำงานของวงจร JK-FlipFlop เป็นตัวควบคุมการทำงานของรีเลย์

เมื่อเราจ่ายไฟให้กับวงจร C2 จะชาร์จไฟเข้าที่ขา K ของ IC1 ทำให้เข้าพุทธของวงจรที่ขา 2 จะเป็น 0 ทุกครั้ง รีเลย์ก็จะไม่ทำงาน

เมื่อเราเอามือไปสัมผัสที่จุดสัมผัส ค่าความต้านทานในตัวเราจะต่ำกว่าแรงไฟไปยัง R1 ไปกระตุ้นให้ทรานซิสเตอร์ Q1,Q2 ซึ่งต่อร่วมกันเป็นวงจรดาลิงตันทำงาน

จะได้แรงไฟบวก เป็นสัญญาณ คล็อก ให้กับขา 3 ของไอซี 1 ไอซีจะเปลี่ยนสถานะทำให้หัวเข้าพุทธออกเป็นบวก ป้อนผ่าน R3 ทำให้ Q3 ทำงาน รีเลย์ก็จะต่อไฟไปเลี้ยงวงจรที่เราควบคุมได้ตามต้องการ

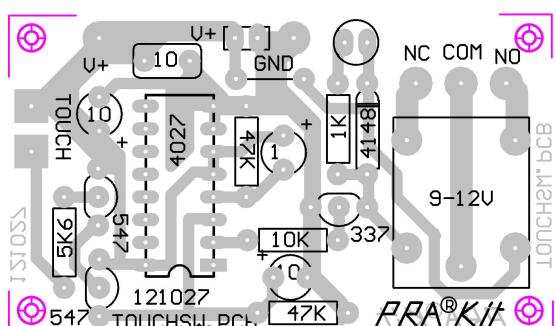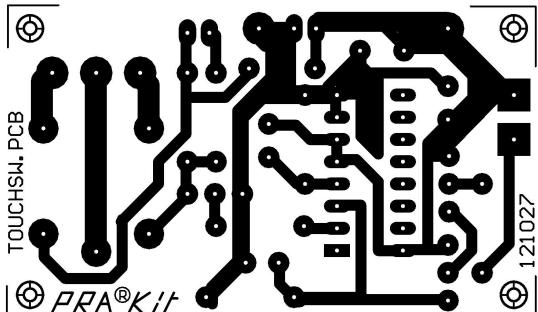การปิดวงจร ก็ต่อเมื่อเราสัมผัสที่จุดสัมผัสอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเกิดสัญญาณกระแสตื้นให้ไอซีทำงานจาก เปิดเป็นปิด เช่นนี้ตลอดไป LED L1 ติดไว้เพื่อแสดงสถานะของรีเลย์



รูปที่ 2 ลายปรินท์และตำแหน่งอุปกรณ์