ซิกแนลอินเจ็คเทอร์

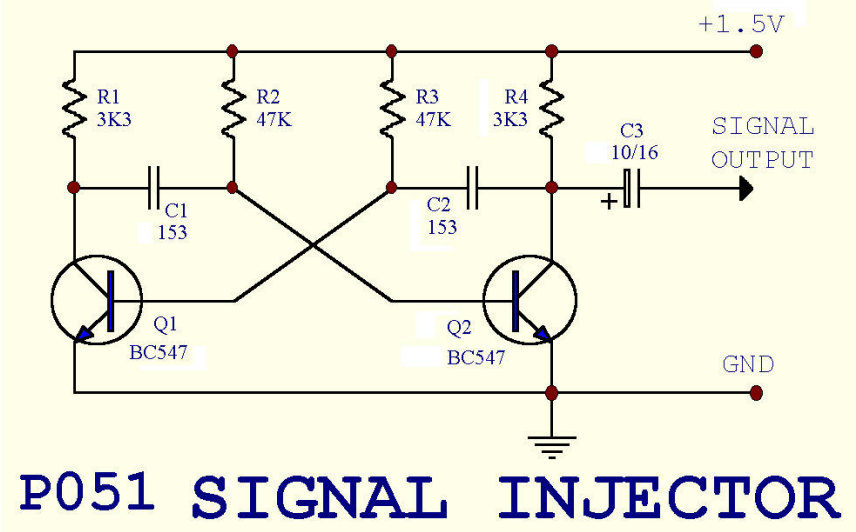

รูปที่ 1 วงจรซิกแนลอินเจ็คเทอร์

วงจรซิกแนลอินเจ็คเทอร์นี้ เหมาะสำหรับช่างสมัครเล่น ได้สร้างไว้ใช้ในการตรวจซ่อมทีวี หรือ วิทยุ

วงจรนี้ใช้ทรานซิสเทอร์ 2 ตัว ต่อร่วมกันเป็นวงจรมัลทิไวเบรเทอร์ ซึ่งให้สัญญาณเอ้าพุทความถี่ประมาณ 1000 เฮิทซ์

การประกอบอุปกรณ์ชุดนี้ง่ายมากเพียงแต่ประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นปริ้นท์ดังรูปที่ 2 เป็นใช้ได้

รายละเอียดอุปกรณ์	
TR1,TR2	BC547
R1,R4	3K3
R2,R3	47K
C1,C2	015 MF
C3	10 MF 16V

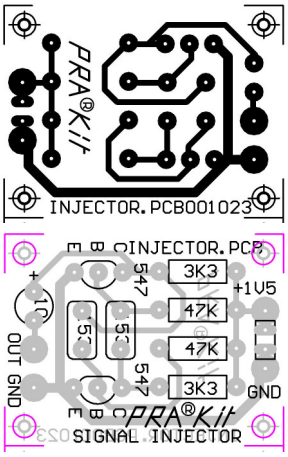

รูปที่ 2 ภาพแสดงลายปริ้นท์และตำแหน่งอุปกรณ์

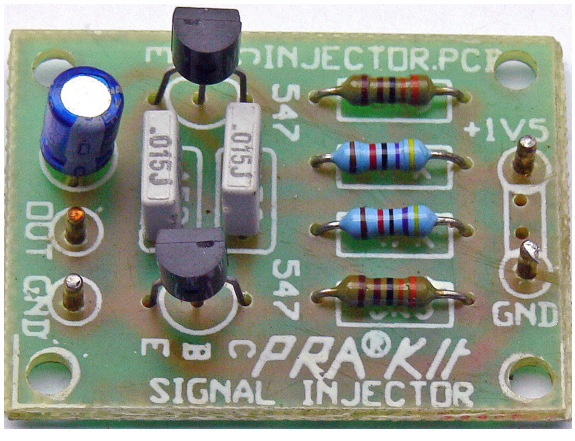

รูปที่ 3 ภาพของจริงเมื่อประกอบเสร็จ

ประกิต แอนด์ เซอคิท

119 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาฯ เขตพระนคร กทม.10200 TEL.02-22159995,02-2253282 Fax:02-2257682

Website: http://www.prakito.com Email : prakito@prakito.com