

# คัมภีร์สำหรับใช้ในการประกอบชุดคิท

## ทั่วไป

1. เลือกใช้แต่คุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี ได้โดยเฉพาะ จากผู้ขายที่ไว้ใจได้ ให้ได้
2. ก่อนที่จะทำการบัดกรี ให้ทำความสะอาดชุดคุปกรณ์ และจุดบัดกรีบนแผ่นบริんท์ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
3. ประกอบคุปกรณ์ ลงบนแผ่นบรินท์ให้ถูกต้อง เรียบร้อยตามวงจร สำหรับคุปกรณ์ที่มีข้าว เช่น ไดโอด หรืออีเล็กทริโอลท์ทิกค้าพาชิเทอร์ ต้องวางให้ถูกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวนซิสเทอร์ บางตัวที่มีรูปร่างเหมือนกัน อาจที่ตำแหน่งขาไม่เหมือนกัน จึงควรตรวจสอบจากคู่มือ หรือวัดจนแน่ใจ
4. การบัดกรี ควรให้ความร้อนแก่จุดบัดกรีอย่างถูกต้องและพอเพียง จุดบัดกรีจะต้องติดสนิท เรียบไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำ ตะกั่วมีความมั่นคง
5. คุปกรณ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ไอซี และทวนซิสเทอร์ ควรใช้หัวแร้งที่มีวัสดุตัวต่อๆ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่คุปกรณ์
6. หลีกเลี่ยงการใช้หัวแร้งวัสดุสูงๆ กับแผ่นบรินท์ที่มีลายทองแดงขนาดเล็ก เพราะจะทำให้แผ่นบรินท์ได้รับความร้อนจนหลุดร่อง ได้ง่าย
7. เมื่อประกอบคุปกรณ์ลงบนแผ่นบรินท์เรียบร้อย ก่อนจ่ายไฟให้วัดครัวทำการตรวจสอบเช็คเพื่อความแน่ใจ อีกครั้งหนึ่งจึงจ่ายไฟให้กับวงจรเป็นอันให้ได้

- เคล็ดลับสำหรับการประกอบคุปกรณ์ ลงบนแผ่นบรินท์เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
1. ให้เริ่มต้นประกอบคุปกรณ์ลงบนแผ่นบรินท์จากคุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดไปจนถึงสูงที่สุดตามลำดับ เช่น เริ่มต้นจากวินซิสเทอร์ ไดโอด ชอคเก็ตไอซี ค้าพาชิเทอร์ ....ฯลฯ
  2. แบบสีของวินซิสเทอร์ ควรเรียงให้อยู่ในลักษณะเดียวกัน โดยให้ค่าผิดพลาดอยู่ด้านเดียวกันเสมอ

3. วางแผนที่อยู่ในแนวตั้ง ให้อยู่ในลักษณะตั้งจากกับแผ่นบรินท์ ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง หรือตูบี้ยังไม่เป็นระเบียบ

4. ค้าพาชิเทอร์บางประเภทที่พิมพ์ค่าคุปกรณ์ไว้ควรวางในตำแหน่งที่ตัวหนังสือหันไปในทิศทางเดียวกัน

5. ความสูงของทวนซิสเทอร์ ควรติดตั้งให้ความสูงอยู่ในระดับเดียวกับค้าพาชิเทอร์ขนาดเล็ก ไม่วางให้สูงหรือต่ำเกินไป ทุกตัวควรมีความสูงอยู่ในระดับเดียวกัน

## การทดสอบวงจรขยายเสียง

### วงจรขยายแบบโอลีฟอล

1. ยังไม่ต้องต่อเพาเวอร์ทวนซิสเทอร์เข้ากับวงจร
2. ชอร์ททอนพุทลงกราวน์
3. ต่อไฟเข้าวงจรแล้วให้волท์มิเตอร์ วัดแรงไฟตรงที่จุดต่อออกกำลังไฟ จะต้องได้ 0 โวลท์หรือใกล้เคียงไม่ควรสูงเกิน 0.5 โวลท์ หากสูงกว่านี้ต้องตรวจสอบข้อบกพร่องให้พบเสียก่อน

4. ต่อเพาเวอร์ทวนซิสเทอร์ ต่อ宦ลดให้กับวงจรแล้วใช้แอมป์มิเตอร์ วัดกระแสเฉื่อย(Idle Current) ปรับค่าให้ระหว่าง 20-40mA. ปกติจะตั้งไว้ที่ 20mA. การตั้งค่าสูงเกินไปจะทำให้เครื่องร้อนจัด การตั้งค่าต่ำไปก็จะทำให้เกิดเสียงเพียงเมื่อเปิดฟังเบาๆ

5. ถอนสายที่ชอร์ททอนพุทออก ต่อสายลำโพงป้อนอินพุทให้วงจรให้ถูกต้องเป็นให้ได้

### วงจรขยายแบบโอลีฟอล

1. ปฏิบัติตามข้อ 1-2 เช่นเดียวกับวงจรโอลีฟอล
2. ต่อไฟเข้าวงจรแล้วให้волท์มิเตอร์วัดแรงไฟที่จุดต่อคัพเพลิงค้าพาชิเทอร์ ออกกำลังไฟ จะต้องมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของแรงไฟลีดี้งวงจร หากไม่ได้ต้องปรับแต่งหรือตรวจแก้ไขเสียก่อนจึงจะต่อเพาเวอร์ทวนซิสเทอร์ได้

3. ปฏิบัติตามข้อ 4-5 เช่นเดียวกับวงจรแบบ OCL สิทธิการิยะ กล่าวว่า “ แม้นผู้ใดปฏิบัติได้ ก็ต้องนี้แล้วใช้รั ความสำเร็จย่อมบังเกิดแต่ผู้นั้นแล .... ”

## ประกิต แอนด์ เชอคิท

119 ถ.ม้านหม้อ แขวงวังน้ำพาฯ เขตพระนคร กรุง.10200 TEL.02-22159995,02-2253282 Fax:02-2257682

Website: <http://www.prakito.com> Email : prakito@prakito.com